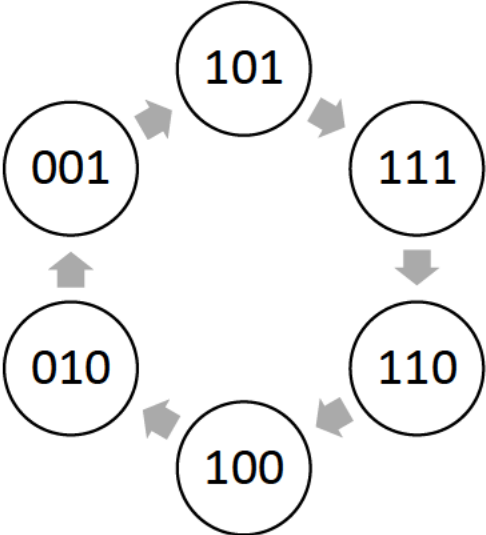


ÖRNEK: 5, 7, 6, 4, 2, 1 ve tekrar 5'e dönen bir sayıcı sırasıyla S-R, J-K, T FF ile tasarlayınız.

X	Y	Z	X ⁺	Y ⁺	Z ⁺	S _X	R _X	J _Y	K _Y	T _Z
0	0	0	X	X	X	X	X	X	X	X
0	0	1	1	0	1	1	0	0	X	0
0	1	0	0	0	1	0	X	X	1	1
0	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X
1	0	0	0	1	0	0	1	1	X	0
1	0	1	1	1	1	X	0	1	X	0
1	1	0	1	0	0	X	0	X	1	0
1	1	1	1	1	0	X	0	X	0	1



	00	01	11	10
0	0	1	3	2
1	4	5	7	6

	00	01	11	10
0	0	1	3	2
1	4	5	7	6

	00	01	11	10
0	0	1	3	2
1	4	5	7	6

	00	01	11	10
0	0	1	3	2
1	4	5	7	6

	00	01	11	10
0	0	1	3	2
1	4	5	7	6